



### STA381BWSTR

ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ:  
ತಯಾರಕ / ಬ್ರಾಂಡ್:  
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ  
ಡೇಟಾಶೀಟ್ಗಳು:  
ರೋಡ್ ಸ್ಥಿತಿ  
ಸ್ವಾಕ್ ಕಂಡಿಶನ್  
ರಿಂದ ಶಿಪ್  
ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ

STA381BWSTR  
STMicroelectronics  
IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN  
 STA381BWSTR.pdf  
 ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್  
12661 pcs stock  
ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್  
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**ಉದ್ಧರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ**

ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

### STA381BWSTR ನ ವಿವರಣೆಗಳು

|  |  |
|--|--|
| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ                                  | STA381BWSTR  |
| ತಯಾರಕ  | STMicroelectronics                                       |
| ವಿವರಣೆ                                       | IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN                              |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್                          |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ                              | 12661 pcs  |
| ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ                                 | STA381BWSTR.pdf  |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ಸರಬರಾಜು                           | 4.5 V ~ 25.5 V   |
| ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಾಧನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್                      | 48-VQFN (7x7)  |
| ವಿಶೇಷಣಗಳು                                    | Full Flexible Amplification                              |
| ಸರಣಿ   | Sound Terminal™  |
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್                                  | Cut Tape (CT)  |
| ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್                              | 48-VQFN Exposed Pad                                      |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು                                 | 497-12078-1  |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ                        | 0°C ~ 70°C (TA)  |
| ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ                                 | 2  |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL)                  | 3 (168 Hours)  |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant                               |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್                                    | I <sup>2</sup> C, I <sup>2</sup> S                       |
| ಕಾರ್ಯ  | Fully Integrated Processor                               |
| ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ                               | Audio Fully Integrated Processor 2 Channel 48-VQFN (7x7) |
| ಬೇಸ್ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ                              | STA381BWS  |
| ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು                                  | Pre-Amplifier  |

### ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| STMicroelectronics STA381BWSTR | STA381BWSTR ವಿತರಕರು                       | ಎಎಎ 1 ಸರಬರಾಜುದಾರ                       |
| STA381BWSTR ಬೆಲೆ               | STA381BWSTR ಪಿಕ್‌ಅಪ್                      | STA381BWSTR ಚಿತ್ರ                      |
| ಎಎಎ 1 ಸಿಡಿಎಫ್ ಡಾಟಾಶೀಟ್         | STA381BWSTR ಡಾಟಾಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ | ಎಎಎ 1 ಡಾಟಾಶೀಟ್                         |
| ಎಎಎ 1 ಸ್ವಾಕ್                   | STA381BWSTR ಖರೀದಿಸಿ                       | STMicroelectronics STA381BWSTR ಖರೀದಿಸಿ |
| STMicroelectronics STA381BWSTR | STMicroelectronics ಸರಬರಾಜುದಾರ             | STMicroelectronics ವಿತರಕರು             |
| STMicroelectronics STA381BWSTR |   |  |

### ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

|  |  |
|--|--|
| <p><b>STA381BWTR</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 29899 pcs<br/><b>RFQ</b></p>        | <p><b>STA35802</b><br/>ತಯಾರಕರು: Mallory Sonalert Products<br/>ವಿವರಣೆ: AUDIO PIEZO IND 12-24V CHASSIS<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 2297 pcs<br/><b>RFQ</b></p> |
| <p><b>STA350BW</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYSTEM DCTL 36PWRSSO<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 23237 pcs<br/><b>RFQ</b></p>        | <p><b>STA350BWTR</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYSTEM DCTL 36PWRSSO<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 22611 pcs<br/><b>RFQ</b></p>      |
| <p><b>STA406A</b><br/>ತಯಾರಕರು: Sanken Electric Co., Ltd.<br/>ವಿವರಣೆ: TRANS 4NPN DARL 60V 6A 10-SIP<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 21258 pcs<br/><b>RFQ</b></p>  | <p><b>STA402A</b><br/>ತಯಾರಕರು: Sanken Electric Co., Ltd.<br/>ವಿವರಣೆ: TRANS 4PNP DARL 50V 4A 10-SIP<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 24042 pcs<br/><b>RFQ</b></p>  |
| <p><b>STA381BW</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYSTEM 2.1 48-VQFN<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 1500 pcs<br/><b>RFQ</b></p>           | <p><b>STA401A</b><br/>ತಯಾರಕರು: Sanken Electric Co., Ltd.<br/>ವಿವರಣೆ: TRANS 4NPN DARL 60V 4A 10SIP<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 23595 pcs<br/><b>RFQ</b></p>   |
| <p><b>STA369BWSTR</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYS DCTL 2.1CH PWRSSO36<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 27697 pcs<br/><b>RFQ</b></p>  | <p><b>STA403A</b><br/>ತಯಾರಕರು: Sanken Electric Co., Ltd.<br/>ವಿವರಣೆ: TRANS 4NPN DARL 100V 4A SIP<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 31772 pcs<br/><b>RFQ</b></p>    |
| <p><b>STA404A</b><br/>ತಯಾರಕರು: Sanken Electric Co., Ltd.<br/>ವಿವರಣೆ: TRANS 4NPN DARL 200V 3A 10-SIP<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 24618 pcs<br/><b>RFQ</b></p> | <p><b>STA369BWTR</b><br/>ತಯಾರಕರು: STMicroelectronics<br/>ವಿವರಣೆ: IC AUDIO SYS DCTL 2.1CH PWRSSO36<br/>ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ: 37542 pcs<br/><b>RFQ</b></p>   |